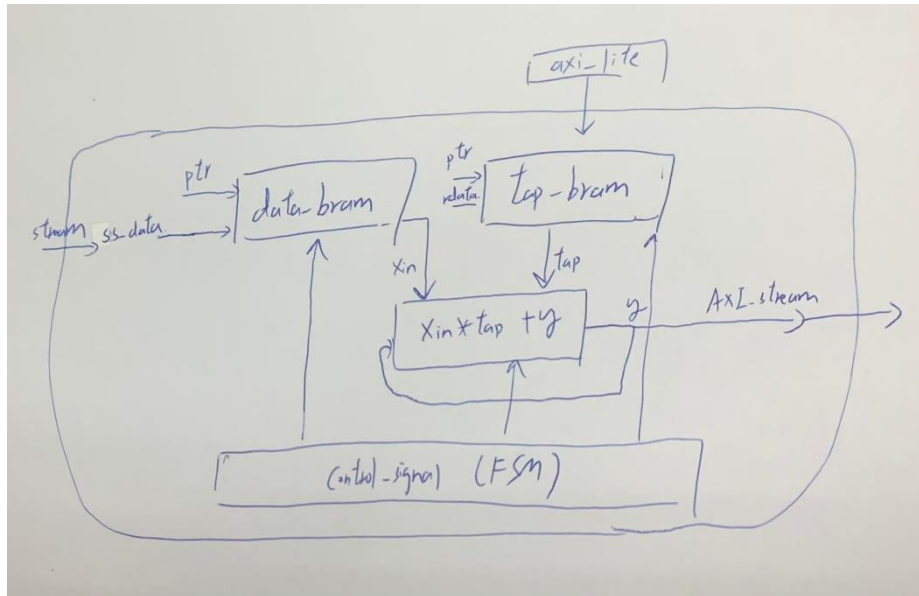


## 一、Block Diagram



## 二、Describe operation, e.g.

- How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM


### 1. data-in

data-in(xin)從，axi-stream 來，把 ss\_tready 拉 1，tb 端就會一直丟 xin 進來，把 ss\_data 直接對接 bram 的 data\_di，我會把 bram 裡的值全都歸零在一開始讀 coefficient 的時候，然後會有一個紀錄現在該寫入的地址，每寫入一個 xin 他就會往下個地址指(0、4、8...)，藉此將 xin 依序寫入 bram。寫滿 11 個的話就會把最前面的 data 蓋掉。
 
### 2. tap parameters

data-length 跟 coefficient 從 axi-lite 拿，data-length 用一個 flip-flop 存起來，而 coefficient 存進去 Bram11 來儲存，coefficient 後面都可以固定不變。

- How to access shiftram and tapRAM to do computation



這邊我們需要 shift 來做 data 的計算，但每次計算都把整個 ram 的 data shift 一個其實很耗 power，假設上面的 data 我們每次計算只拿最左邊的值，且做完要全部往左 shift 1 格的方式依序拿 tap[0]~[10]，我們其實可以不用 shift，反而用 ptr 去指我們現在該讀哪一個值就好。Ptr 從 0 依序加到 10，每次讀值根據 ptr 當 address 去從 bram 將資料讀出。

Ex: 計算第一次用[0]，第二次用[1]我們可以讓 ptr 依序往右指即可依序從[0]讀到[10]。

➤ How ap\_done is generated

最後一筆 xin 進來時，tb 會將 tlast 拉起來跟我告知這是最後一筆資料，所以當 tlast 拉起來，電路可以把 tlast 存起來，界已知道這是最後一次的運算，算完就可以跳到狀態 done 並把 ap-done 拉起來。

➤ How ap\_start is generated

當 axi-lite 傳送地址是 0x00 時，且 wvalid 跟 wready、wdata[0]=1 表示 tb 要傳送 start 訊號，ap-idle 是 1 的話，就可以把 tb 發送的 start 記錄在電路中，ap\_start 拉 1(這邊我電路的 ap\_start 只會拉一個 cycle)


➤ How ap\_idle is generated

當 sample 電路的 ap\_start 拉 1，表示電路開始算 fir 了 idle 拉 0，直到跳到狀態 done，最後一筆計算完畢且輸出 idle 拉 1。

```
// ap.start idle done // // ap[0]-start ap[1]-done ap[2]-idle
always@(posedge axis_clk or negedge axis_rst_n)begin
    if(!axis_rst_n)
        ap[2:0] <= 3'b100; //set idle = 1
    else
        if((awaddr_reg == 12'h00) &&wvalid &&wready&& ap[2])//ap start //ap[2]idle=1 start is valid
            ap[2:0] <= wdata[2:0];
        else if (ap[0])
            ap <= ap&(3'b000); //when sample ap-start set idle to 0
        else if (ns==S_done) //ap[1] done ap[2]idle
            ap <= ap|3'b110;
        else if(ns == S_Idle) // ap[1] done is transfer to tb
            ap <=ap &3'b101;
        else
            ap <= ap;
end
```

➤ 電路運作
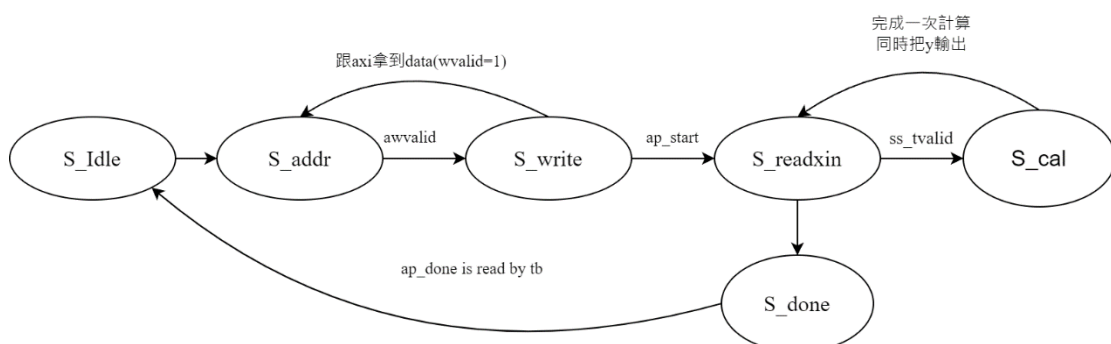
```
parameter S_Idle = 4'd0 ; //idle
parameter S_addr = 4'd1 ; //axi handshake addr
parameter S_write = 4'd2 ; //write tap to bram
parameter S_readxin = 4'd3; //read xin
parameter S_cal = 4'd4; //calculation y = xin*tap+y
parameter S_done =4'd5;
```



S\_idle： 電路 idle

S\_addr、S\_write：跟 axi 握手拿 data\_length、coeffient、ap\_start。


S\_addr：確認握地址，awready=1。

S\_write：前一狀態拿到地址，這個狀態跟 axi 收 data(wready=1)  
拿到 data 如果不是 ap\_start 就跳回 S\_addr 繼續讀下一筆  
tap 或 data\_length，直到收到 tb 傳 ap\_start 的訊號。

S\_readxin：此狀態為讀 xin，在此狀態藉由 stream 收 input-data，  
ss-ready=1，直到我們確認從 stream 收到 data，在這邊會  
同時把收到的 data 存入 bram 以便後續的運算。

S\_cal：此狀態為計算，我們會依序從 2 個 bram 個別讀出 tap、xin  
做相乘並累加，結束後跳回 S\_readxin 讀新的 data。

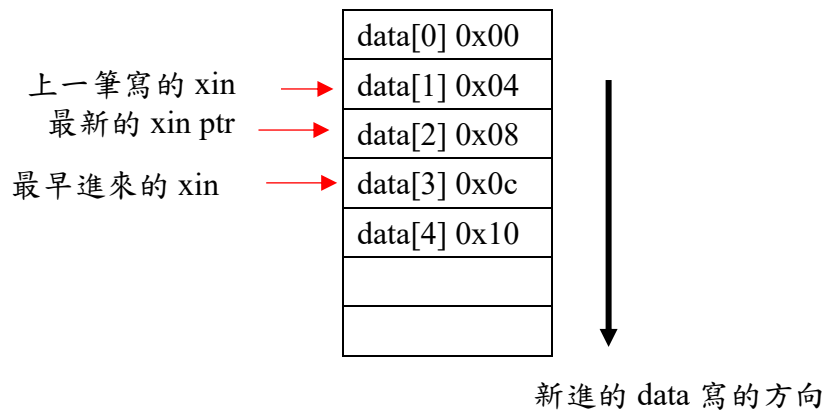S\_done：在讀最後一個 xin 時會有 tlast 我們會把這個東西暫存起  
來，在進去 S\_cal 做一次運算，最後輸出在跳到 S\_done。



Bram 每次寫入 xin 都會根據 xin ptr 去寫入，每寫完一次 xin，xin\_ptr 就會  
往下加(加到最底的話就回歸 0x00)，所以 xin\_ptr 就是我們目前最新寫進來的  
xin 他的上面是上一筆 xin。在 caculation 時最新的 data 就乘 tap[10]，最早進來  
的乘 tap[0]、再來第二早乘 tap[1]依此類推，next\_ptr 指到 xin\_ptr 表示算完一輪  
了就可以輸出。

## ● Resource usage

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	190	0	0	53200	0.36
LUT as Logic	190	0	0	53200	0.36
LUT as Memory	0	0	0	17400	0.00
Slice Registers	85	0	0	106400	0.08
Register as Flip Flop	85	0	0	106400	0.08
Register as Latch	0	0	0	106400	0.00
F7 Muxes	0	0	0	26600	0.00
F8 Muxes	0	0	0	13300	0.00

## 1. FF

用了 85 個暫存需要的 data

## 2. LUT

有數個 LUT (處理 bram address 按照順序 0x00 0x04 0x08.....)

## 3. 這個 lab 沒有用到 latch

## 4. 用了 2 個 bram 一個存 data 一個存 coefficient

## ● Timing Report

### Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 0.481 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.142 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 89	Total Number of Endpoints: 89	Total Number of Endpoints: 86

All user specified timing constraints are met.


### Max Delay Paths

```
Slack (MET) : 0.481ns (required time - arrival time)
Source:      genblk1.data_rdpnr_tristate_oe_reg[5]/C
              (rising edge-triggered cell FDCE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@0.000ns})
Destination: genblk1.ap_reg[1]/D
              (rising edge-triggered cell FDPE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@0.000ns})
Path Group:  axis_clk
Path Type:   Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement: 7.000ns (axis_clk rise@7.000ns - axis_clk rise@0.000ns)
Data Path Delay: 6.383ns (logic 2.093ns (32.790%) route 4.290ns (67.210%))
Logic Levels: 7 (CARRY4=1 LUT6=6)
Clock Path Skew: -0.145ns (DCD - SCD + CPR)
  Destination Clock Delay (DCD): 2.128ns = ( 9.128 - 7.000 )
  Source Clock Delay (SCD): 2.456ns
  Clock Pessimism Removal (CPR): 0.184ns
Clock Uncertainty: 0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter (TSJ): 0.071ns
  Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
  Discrete Jitter (DJ): 0.000ns
  Phase Error (PE): 0.000ns
```

```
Slack (MET) : 0.481ns (required time - arrival time)
Source:      genblk1.data_rdpnr_tristate_oe_reg[5]/C
              (rising edge-triggered cell FDCE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@0.000ns})
Destination: genblk1.ap_reg[2]/D
              (rising edge-triggered cell FDCE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@0.000ns})
Path Group:  axis_clk
Path Type:   Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement: 7.000ns (axis_clk rise@7.000ns - axis_clk rise@0.000ns)
Data Path Delay: 6.383ns (logic 2.093ns (32.790%) route 4.290ns (67.210%))
Logic Levels: 7 (CARRY4=1 LUT6=6)
Clock Path Skew: -0.145ns (DCD - SCD + CPR)
  Destination Clock Delay (DCD): 2.128ns = ( 9.128 - 7.000 )
  Source Clock Delay (SCD): 2.456ns
  Clock Pessimism Removal (CPR): 0.184ns
Clock Uncertainty: 0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter (TSJ): 0.071ns
  Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
  Discrete Jitter (DJ): 0.000ns
  Phase Error (PE): 0.000ns
```

## ● Simulation Waveform

### ➤ Data-in stream-in

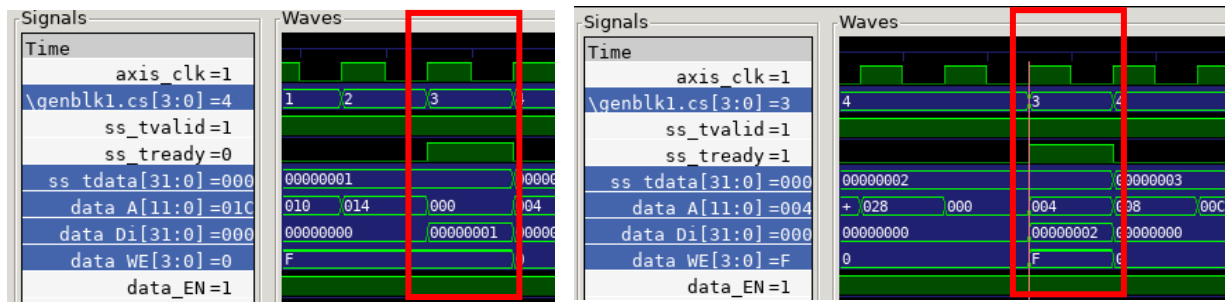

State3 為 state\_read-xin，在這個 state 我們會從 tb 讀一個 xin，tvalid 跟 tready 都是 1 才是確定有讀到 xin，data\_Di 會對接 ss\_tdata，data\_we、A 在這個 state 設定好。

### ➤ Data-out stream-out




State4 (cal)跳 State3(read\_xin)表示我計算完一筆資料了，要讀一個新的 xin 同時輸出算好的 y。

(sm\_tvalid 只有在 cs\_cal 跳到 red\_xin 那時才輸出)

```
always@(posedge axis_clk)begin
    sm_tvalid <= ((cs == S_cal)&&(ns == S_readxin))?1:0;
end
```

### ➤ Bram access control

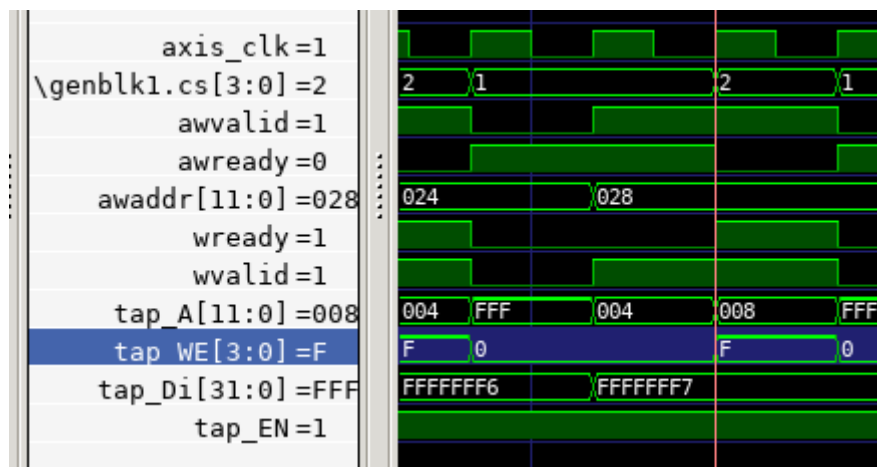

2 個 bram 一個就是按照前面 data\_in 的方式存 xin，另一個是存

coefficient，我們有狀態 1(跟 axi 握 address，如果不是地址不是 0x00 或 0x10-14，那就是傳 tap)，狀態 2(從 axi 得到 tap)，所以在狀態 1 確定拿到地址後就進狀態 2 (awvalid、awready 都是 1)，在狀態 2 tap\_A 會先準備好確定 wready、wvalid 後就把 axi 的 wdata 接 tap\_Di 寫入 bram。

## ➤ FSM

\genblk1.cs[3:0] =	1	2 3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	
tap A[11:0] =	32 36 40	+ + 0 4 8 + 16 + + 28 + + 40 0 4 8 12 + + 28 + + 40 0 4 8 12 + + 28 + + 40 0 4 8 + + 24 + + 40 0 4 8 + + 24 + + 40 0 4 8 +					
tap Do[31:0] =	-9 -10 0	+ 0 + + 23 + + 56 + + 0 + -9 + + 56 + + 0 + -9 + + 56 + + 0 - + + + 63 + + + 0 - + + + 63 + + + 0 + +					
data A[11:0] =	+ + 24 + + + 40 0 4 8 12 + + 0 4 8 + + 20 + + 32 + + 0 4 8 + + 20 + + 36 + + 0 4 8 + + 24 + + 40 0 4 8 + + 24 + + 40 0 4 8 12 + + 28 + + 0 4 8 + 16 + + 28 + +						
data Do[31:0] =	0	1 0	1 2 0	1 2 3 0	1 2 3 4 0	1 2 3 4 5 0	
\genblk1.next_ptr[11:0] =	+ + 28 + + + 0 4 8 + 16 + + 4 8 + + 24 + + 36 + 0 4 8 + + 24 + + 40 0 4 8 12 + + 28 + + 0 4 8 12 + + 28 + + 0 4 8 + 16 + + 32 + + 0 4 8 + 20 + + 32 + +						
\genblk1.data_wrptr[11:0] =	+ + 24 + + + 40 0 4 8 12 + + 0 4	8	12	16	20	24	
\genblk1.y[31:0] =	0		- + 0	-9 + 0	+ 5 + 0	+ + 75 + 0	